

吉林大学

国家级物理实验教学示范中心

National Demonstration Center for Experimental
Physics Education (Jilin University)

实验成绩	
教师签字	
批改日期	

实 验 报 告

普通物理实验

实验题目：_____

学 院：_____

学 号：_____

姓 名：_____

组 别：_____ 实验台号：_____

时 间：_____年 _____月 _____日_____

1 实验内容

1. 组装一个 $R_{\text{中}} = 1200\ \Omega$ 的电阻表，对表盘进行标定并测量其电阻
2. 用电阻箱作标准电阻对电阻表的表盘进行标定，标定至少九个点
3. 用自制的电阻表测量三个电阻的阻值，并与指针万用表和数字万用表测得的结果进行比较
4. 测量电路如图所示，滑线变阻器的滑键调至中心位置，分别取 $R_1 = 100\ \Omega$ 、 $R_2 = 200\ \Omega$ ， $R_1 = R_2 = 20k\ \Omega$ 两组数据，用指针万用表和数字万用表测量 U_{R_1} 、 U_{R_2} 、 U_{AC} 、 U_{CB} 、 U_{AB}
5. 测量电路如图，取 $R_1 = R_2 = 150\ \Omega$ ，用指针万用表不同量程和数字万用表电流档分别测量 I_1 、 I_2 、 I 的值

2 原始数据

表 1: 标定

I/mA	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2
R_x/Ω	116.6	283.1	484.2	794.3	1174.7	1787.5	2713.2	4742.5

表 2: 比较不同表的测试结果

电阻 R	R_1	R_2	R_3
自制电阻表电流	0.731 mA	0.372 mA	0.329 mA
自制电阻表	425 Ω	1984 Ω	2401 Ω
指针万用表	400 Ω	1900 Ω	2380 Ω
数字万用表	422 Ω	1982 Ω	2404 Ω

表 3: 万用表电压档的使用

电阻值 R_1 、 R_2	表	U_{R_1}	U_{R_2}	U_{AC}/V	U_{CB}/V	U_{AB}/V
$R_1 = 100.0 \Omega, R_2 = 200.0 \Omega$	指针式	0.18 V	0.36 V	0.57	0.85	1.40
	数字	181.0 mV	355.3 mV	0.536	0.873	1.410
$R_1 = R_2 = 20k \Omega$	指针式	0.252 V	0.252 V	0.65	0.749	1.39
	数字	324.0 mV	324.0 mV	0.648	0.761	1.410

表 4: 万用表电流档的使用 ($R_1 = R_2 = 150 \Omega$)

表	I_1/mA	I_2/mA	I/mA
指针式 5mA	1.71	4.47	超出量程
指针式 50mA	1.7	4.5	6.2
数字	1.78	4.57	6.34

3 数据处理及分析

3.1 电阻表的设计过程和各参量的值

用数字万用表和指针式万用表测得电源电动势 ϵ 均为 1.414V，同时测得电流表内阻为 205.2 Ω ，此时由于组装中值电阻 $R_{\text{中}} = 1200 \Omega$ ，故电路图如图所示

$$I_0 = \frac{\epsilon}{R_{\text{中}}} = \frac{1.414}{1200} A = 1.18 mA$$

$$R_0(I_g - I_0) = R_0 I_0$$

$$\text{得 } R_0 = \frac{R_g I_g}{I_0 - I_g} = \frac{205.2 \times 1}{1.18 - 1} \Omega = 1150.9 \Omega$$

得到 $R_0 = 1150.9 \Omega$ 此时 $R_x = 0 \Omega$ ，同时

$$R_3 = R_{\text{中}} - \frac{R_0 R_g}{R_0 + R_g} = 1200 - \frac{1150.9 \times 205.2}{1150.9 + 205.2} \Omega = 1025.9 \Omega$$

计算得 $R_0 =$ ， $R_3 =$ 按照图中图连接电路图，并测得当按指定 $R_x = 0$ ， $R_3 = 1025.9 \Omega$ 连接电路时表头指针恰好满偏，故由此判定在一定程度上其表的内阻恰为 1200 Ω


此时若电池电动势变化范围为 $\epsilon \in [1.3 V, 1.6 V]$

同上计算得到当电动势 $\epsilon = 1.3 V$ 时， $R_0 = 2462.4 \Omega$ ， $R_3 = 1010.6 \Omega$ ；当电动势 $\epsilon = 1.6 V$ 时， $R_0 = 615.6 \Omega$ ， $R_3 = 1046.1 \Omega$

故其变化范围为 $R_0 \in [615.6 \Omega, 2462.4 \Omega]$ ， $R_3 \in [1010.6 \Omega, 1046.1 \Omega]$

3.2 标定曲线

对于上述原始数据中标定数据, 使用 *MATLAB* 进行曲线拟合

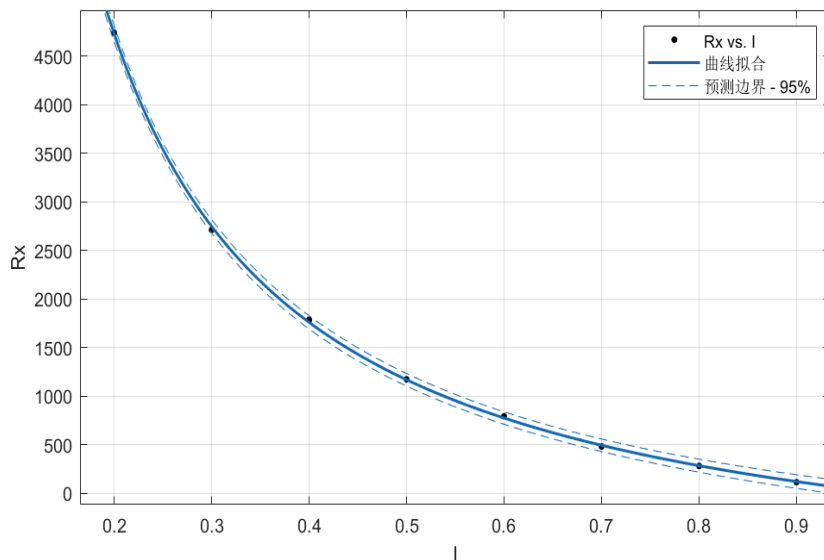

拟合曲线 $f(x) = a/x^b + c$ 系数和 95% 置信边界

	值	下限	上限
a	1.1615e+03	998.1996	1.3248e+03
b	1.0101	0.9411	1.0791
c	-1.1692e+03	-1.3714e+03	-966.9999

其中拟合优度为 R 方 = 0.9998, 调整 R 方 = 0.9998, 拟合曲线可视为充分接近

3.3 用电阻箱做标准电阻标定表盘

标定时电流的测量值和理论值存在一定的误差

1. 电流计每个刻度之间差距为 $0.04mA$, 若指针在两个刻度线中间, 则肉眼难以读出具体数值, 造成读数误差
2. 将 R_0 和 R_3 接入按理论值接入电路后, 电流计恰好满偏, 此时将 $R_x = 1200\ \Omega$ 接入电路恰好半偏便直接进行后续操作与计算, 没有对 R_3 以及 R_0 做微小扰动进行检验, 造成微小误差。

3.4 用自制电表测三个电阻并与指针式、数字万用表测量结果进行比较

比较不同表的测试结果

电阻 R	R_1	R_2	R_3
自制电阻表电流	0.731 mA	0.372 mA	0.329 mA
自制电阻表	425 Ω	1984 Ω	2401 Ω
指针万用表	400 Ω	1900 Ω	2380 Ω
数字万用表	422 Ω	1982 Ω	2404 Ω

1. 测量结果中，数字万用表电阻档的测量结果最为精确，测得结果稳定时读数，确保了读数不随电路稳定状态而发生变化
2. 指针式万用表电阻档的测量结果需要估读，故存在一定的读数误差
3. 自制电阻表在标定时存在一定的误差，且标定样本数较小，故拟合曲线与真实的 $I - R$ 曲线存在一定的误差
4. 经过上述分析，三者精确度：自制电阻表 < 指针式万用表 (电阻档) < 数字万用表 (电阻档)

3.5 万用表电压档分析仪表接入误差的影响

万用表电压档的使用

电阻值 R_1 、 R_2	表	U_{R_1}	U_{R_2}	U_{AC}/V	U_{CB}/V	U_{AB}/V
$R_1 = 100.0 \Omega$, $R_2 = 200.0 \Omega$	指针式	0.18 V	0.36 V	0.57	0.85	1.40
	数字	181.0 mV	355.3 mV	0.536	0.873	1.410
$R_1 = R_2 = 20k \Omega$	指针式	0.252 V	0.252 V	0.65	0.749	1.39
	数字	324.0 mV	324.0 mV	0.648	0.761	1.410

经过网络搜索可知，指针式万用表电压档内阻为 $10k \Omega$ 数量级，而数字万用表电压档的内阻为 $10M \Omega$

1. 当 $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 200 \Omega$ 时，其串联构成的电阻远小于两电表的电阻，故电表的分流可以忽略不计，故 $U_{R_1} = \frac{1}{2}U_{R_2}$, $U_{R_1} + U_{R_2} \approx U_{AC}$
2. 当 $R_1 = R_2 = 20k \Omega$ ，指针式万用表的内阻与电阻 R_1 、 R_2 的差别不大，其分流不能忽略，当 R_1 、 R_2 与指针式万用表并联时测得 R_1 、 R_2 两端电压明显降低， $U_{R_1} + U_{R_2} < U_{AC}$ ；数字式电压表内阻仍然远大于 $R_1 + R_2 = 40k \Omega$ ，从而 $U_{R_1} + U_{R_2} = U_{AC}$ 。

3.6 分析电流表内阻对测量结果的影响

万用表电流档的使用 ($R_1 = R_2 = 150 \Omega$)

表	I_1/mA	I_2/mA	I/mA
指针式 $5mA$	1.71	4.47	超出量程
指针式 $50mA$	1.7	4.5	6.2
数字	1.78	4.57	6.34

查找得指针式万用表电流档量程为 $5mA$ 阻值约为 25Ω ，量程为 $5mA$ 阻值约为 2.5Ω 。当电流表接入电路时，此时测 I_1 时，即实际作用为增大了 $R_1 + R_2$ 的阻值。实验中滑动变阻器中值电阻远大于 $R_1 + R_2 = 200 \Omega$ ，则改变接入电路时，整体电阻减小，从而导致电流增大，而测得分路 I_1 减小；而测 I_2 接入电路时相当于增大了中值电阻阻值，从而与上述过程相反，增大了 I_2 的测量值；测量干路电流 I 时，等价于整个电路整体阻值变大，而导致测得电流变小。综上电流表内阻测量结果小于实际值。

4 思考题

4.1 使用指针式万用表测电阻的注意事项；如何正确选择电阻表量程和记录测量结果的有效数字

注意事项

1. 更换档位时重新调零
2. 选择适当的量程使测量电阻时，指针尽可能指向表盘的中央位置
3. 试验台上其余物体避免与被测量元件有接触，以免引入其余电阻

正确选择电阻表量程

测量时应尽可能使指针指向表盘中央位置，使测量结果更加准确

正确记录测量结果的有效数字

应当读到表盘记录的最小分度值的下一位，若最小分度值以 5 结尾，则读到同一位

4.2 判断电源电压下降时中值电阻的变化

当电源电压从 $1.414 V$ 下降到 $1.3 V$ 时中值电阻发生了变化。当电动势 ϵ 下降时，表头指针不满偏，此时需要增大 R_0 使电流表分压增加，从而使指针满偏。故中值电阻增大

4.3 不能用电阻表测电源内阻或灵敏电流计内阻的原因

若用电阻表测量电源内阻，则会使电阻表和电源同时产生电动势，从而使内部电源的测量收到干扰

若使用电阻表测量灵敏电流计内阻，则电阻表调整测量量程选择超出范围时可能容易超出电流计量程，从而烧坏电流计

4.4 判断能否用电阻表检测电容的好坏以及检测方法

可以检测，在电阻表接到电容两端后，若指针右偏后又左偏并最后停留在 ∞ 处则说明电容是好的，否则电容已经损坏

4.5 判断改变 R_3 大小能否补偿电动势下降的变化，以及实际使用过程中采用改变并联电阻 R_0 补偿电源电动势变化的原因

改变 R_3 大小能补偿电动势下降的变化，因为当电源电动势下降时表头指针不满偏，若此时减小 R_3 阻值，则会使表头分压增大，从而满偏

电阻 R_0 的变化和指针的偏转是同步变化的，同时由于并联表头，故改变其值对中值电阻的影响较小